
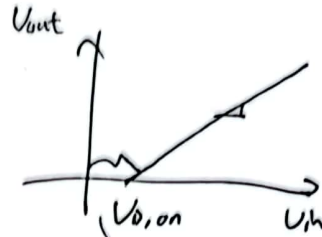



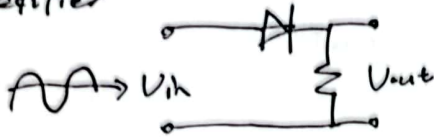


## Precision Rectifier

simple Rectifier



有一段负电压

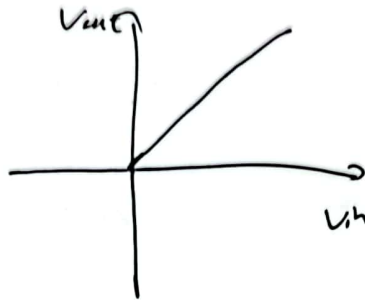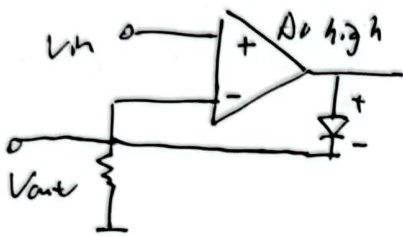


ensure  $V_{in} \approx V_{out} \Rightarrow$  low  $V_{in}$  still can be rectified
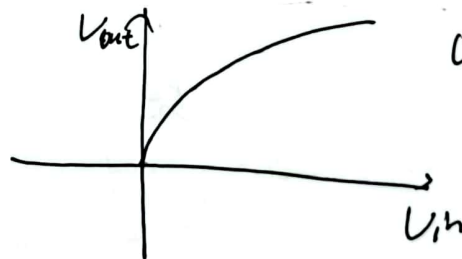
## Logarithmic Amplifier




$$\frac{V_{in}}{R_1} = \bar{I}_{C1} = \bar{I}_S \exp \frac{V_{BE}}{V_T} \quad V_{BE} = -V_{out}$$



$$V_{out} = -V_T \ln \frac{V_{in}}{R_1 \bar{I}_S}$$

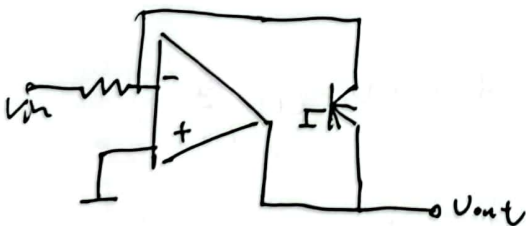if  $V_{in} < 0$ ,  
OpAmp sat.  
not defined.




$$-\frac{V_{in}}{R_1} = \bar{I}_S \exp \frac{V_{BE}}{V_T} \quad V_{out} = V_{BE}$$

$$V_{out} = V_T \ln \frac{-V_{in}}{R_1 \bar{I}_S}$$

• DC offsets.


same imperfections of Op Amp.

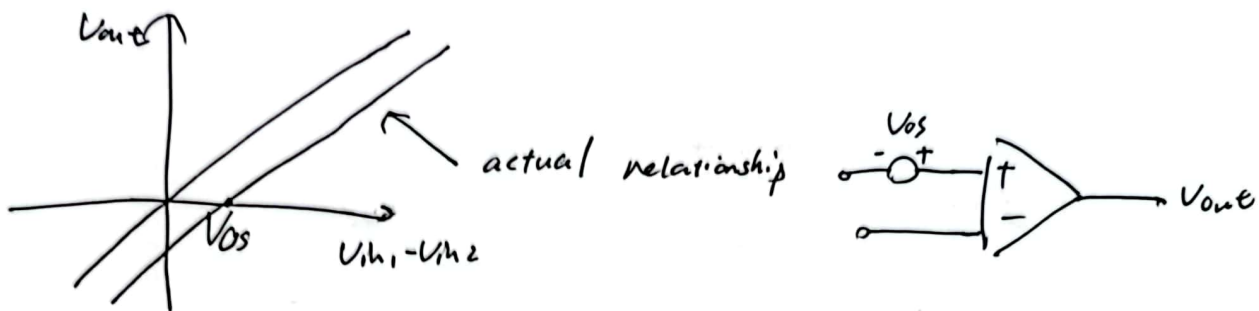

Observations:

①  $V_{os}$  is random

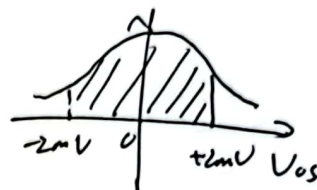
②  $V_{os}$  can be placed in series with either input




高斯分布  
为误差的分布

## ⑤ Effect of Offset on Amplifiers

①

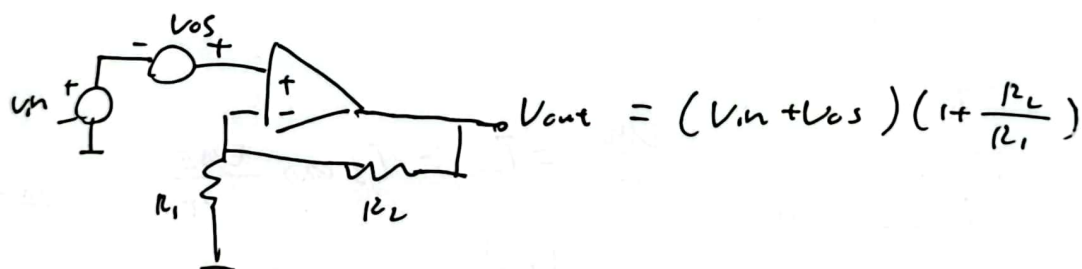


②

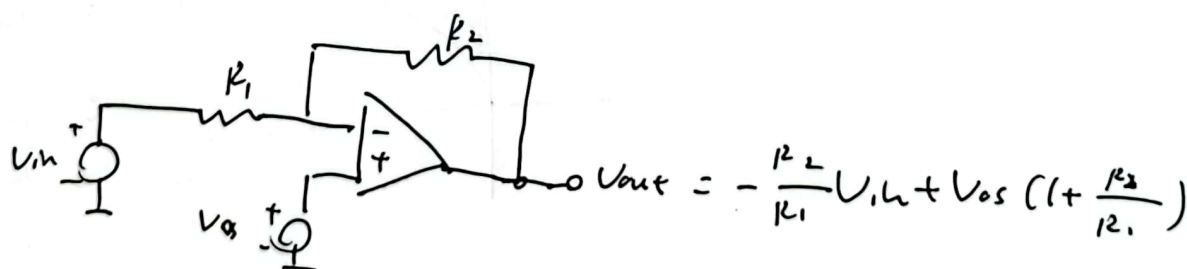



# Effect of DC offsets on Integrators

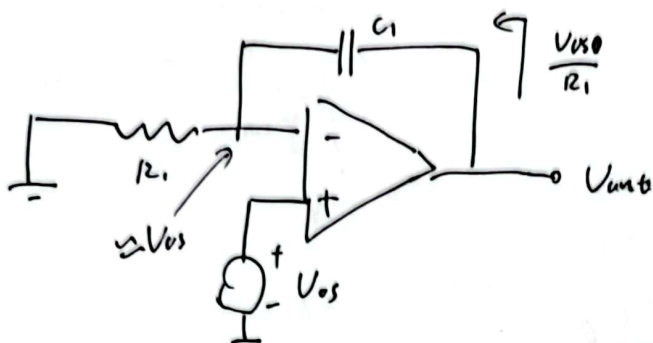


$$I = C \frac{dV}{dt}$$

$$V = \frac{1}{C} \int I dt$$

$$V_{out} - V_{os} = \frac{1}{C_1} \int \frac{V_{os}}{R_1} dt$$

$$\Rightarrow V_{out} = V_{os} + \frac{V_{os}}{C_1 R_1} t$$

To fix the circuit:

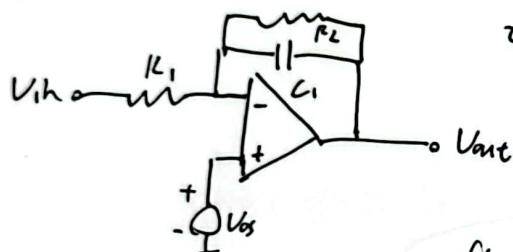


if  $V_{in} = 0$ :

$$V_{out} = (1 + \frac{R_2}{R_1}) V_{os}$$

$\frac{V_{os}}{R_1}$  prefers to

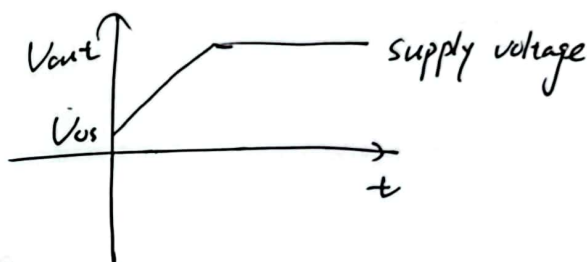flow through  $R_2$  rather than  $C_1$  (at  $t = \infty$ )



Ideal Integrator Transfer Function:  $-\frac{1}{R_1 C_1 s}$

New Integrator:





$$\frac{V_{out}}{V_{in}} \approx -\frac{\frac{R_2}{R_2 C_1 s + 1}}{R_1} = -\frac{R_2}{R_1 (R_2 C_1 s + 1)}$$

To be a good integrator, the circuit


requires that  $|R_2 C_1 s| \gg 1$

总的来讲就是，加电阻后直流流过，但是又想让它交流能通过，这就需要直流-交流耦合明显一点，所以电容要高。

Input Bias Currents:

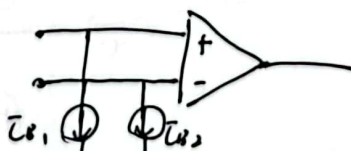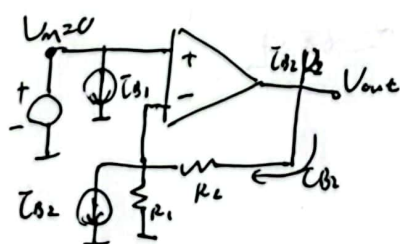


to fix

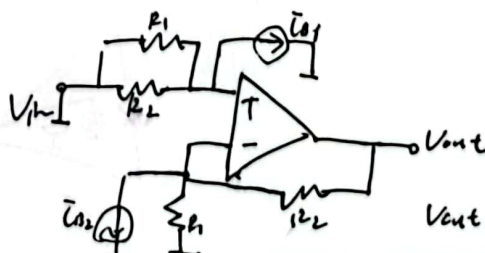


$$V_{out} = -I_{os1} (R_1 || R_2) (1 + \frac{R_2}{R_1}) + I_{os2} R_2 = 0$$

## Input Bias Currents in Integrator

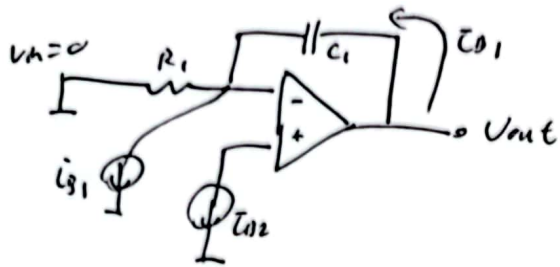


To fix

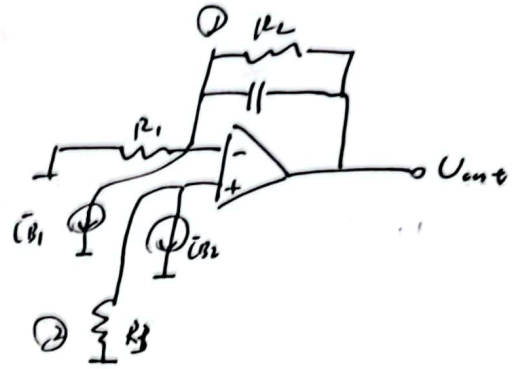



① Add  $R_2$  for bias currents.

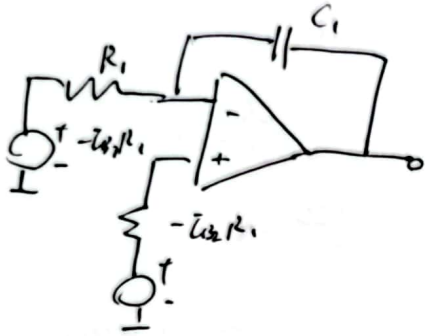② Add  $R_3$  ,  $+$  - have the same bias.



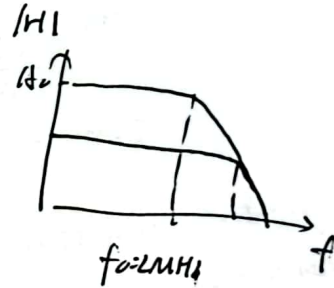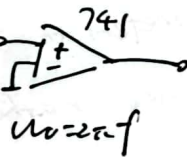
## Speed Limitations.

$$H(s) = \frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_0}} \quad \text{for } 741$$




如果不好地，  
加反馈电阻，  
带宽增加了，  
增益降低了！

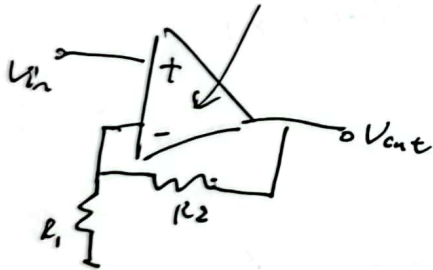

$$\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \frac{\frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_0}}}{1 + \frac{R_1}{R_2 + R_f} + 1} = \frac{A_0}{\frac{s}{\omega_0} + 1 + A_0 \frac{R_1}{R_2 + R_f}}$$

## Slow Rate

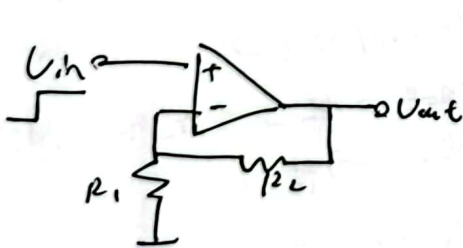

有最大增速。

actual

