
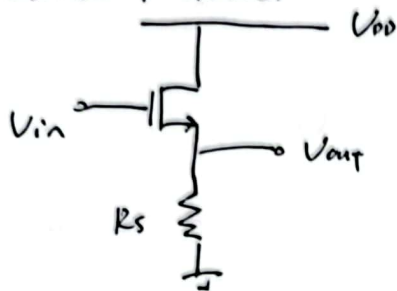


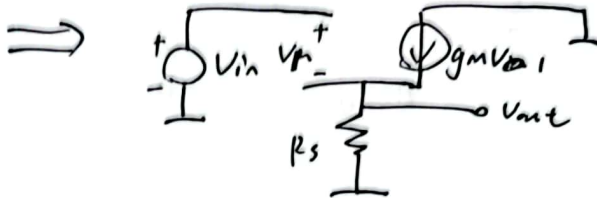

Source Follower



$$\lambda = 0$$




$$V_{in} = V_i + V_{out}$$

$$\therefore A_v = \frac{\text{Resistance tied between S \& GND} \cdot \frac{V_{out}}{R_s}}{\frac{1}{g_m} + R \text{ tied bet S \& GND}} = g_m V_i = g_m (V_{in} - V_{out})$$

$$\Rightarrow A_v = \frac{R_s}{\frac{1}{g_m} + R_s}$$


Alternative Analysis

Thevenin Equivalent

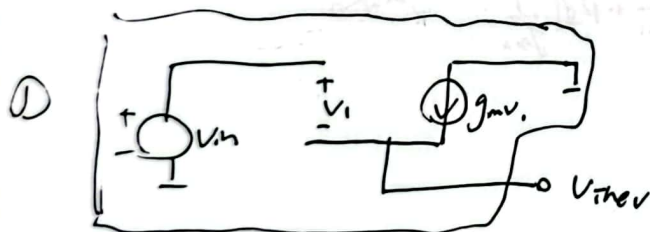

$$g_m V_i = 0 \Rightarrow V_i = 0 \Rightarrow V_{in} = V_{thcv}$$

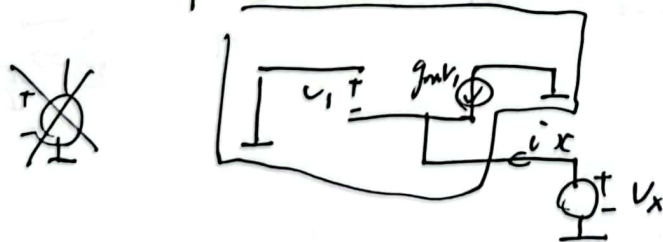
② Kill the independent source to calculate the input impedance



$$i_x = -g_m V_i$$


$$V_i = -V_x$$
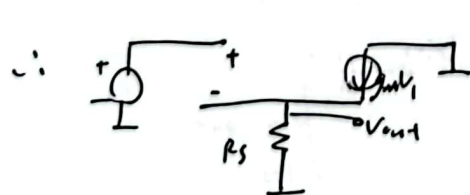
$$\therefore R_x = \frac{V_x}{i_x} = \frac{-V_i}{-g_m V_i} = \frac{1}{g_m}$$




$$\Rightarrow A_v = \frac{R_s}{R_s + \frac{1}{g_m}}$$

if $\lambda \neq 0, r_o > 0$.

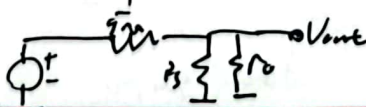


$$A_v = \frac{R_s \parallel r_o}{R_s \parallel r_o + \frac{1}{g_m}} \quad R_{out} = \frac{1}{g_m} \parallel R_s \parallel r_o$$

Application of Source Follower

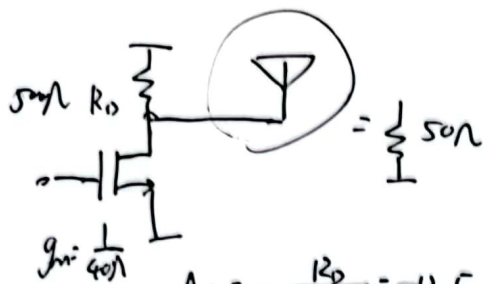


$$A_v = -\frac{R_D}{\frac{1}{g_m}} = -12.5 \xrightarrow{\text{add ant}} A_v = -\frac{1}{400\Omega} (500\Omega \parallel 1500\Omega) = -1.14!!$$

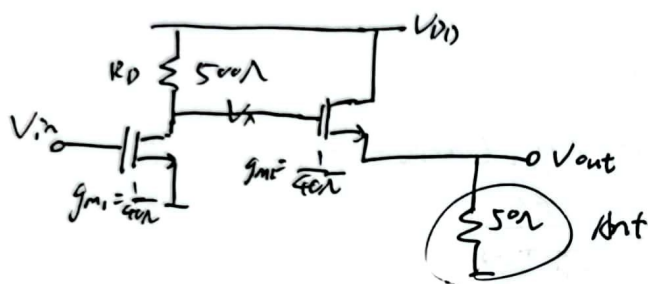$A_v \downarrow$. we can add a SF to reduce the decrease





$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_x}{V_{in}} \cdot \frac{E_{21} V_{out}}{V_x} = -12.5 \times \frac{125}{\frac{1}{g_{m2}} + R_s} = -6.9$$

Example ($\lambda = 0$)

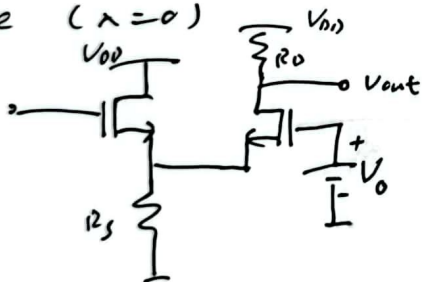


$$A_v = \frac{R_s \parallel \frac{1}{g_{m2}}}{\frac{1}{g_{m1}} + R_s \parallel \frac{1}{g_{m2}}} \cdot g_{m2} R_D$$

Bias Design

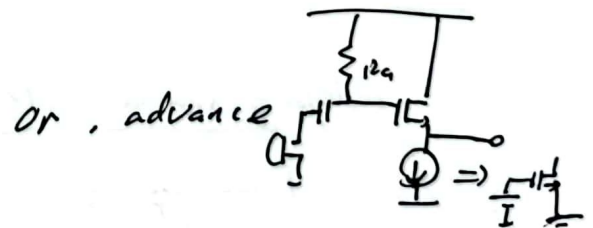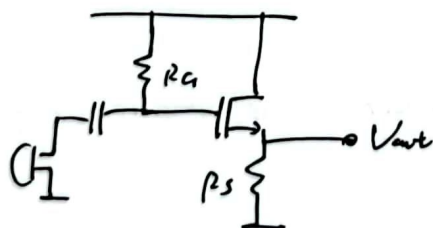


Summary $\lambda = 0$

CG

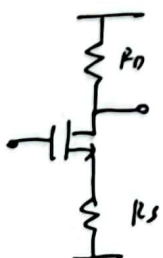


$$A_v = -\frac{R_D}{R_s + \frac{1}{g_m}}$$

CA

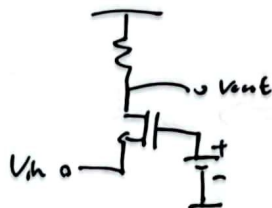

$$A_v = g_m R_D$$

SF

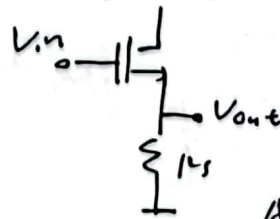

$$A_v = \frac{R_s}{R_s + \frac{1}{g_m}}$$