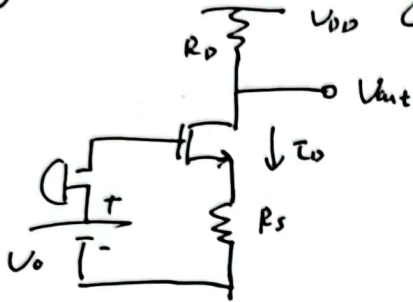




Degenerated CS stage. ($A \approx 0$)



Step I: Bias Conditions

$$V_D = V_{GS} + I_D R_S$$


$$\text{Sat. } I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$\text{Drain Voltage} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$\text{For Sat. } V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$$

Step II: Gain, I/O Impedances

~~Input Resistance~~

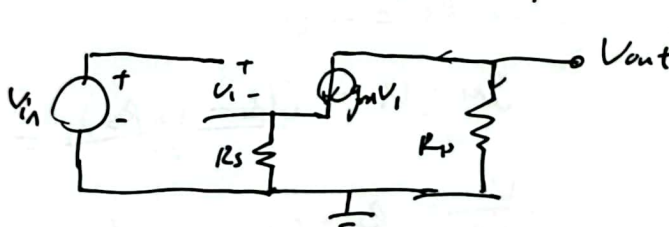



$$g_m V_1 = -\frac{V_{out}}{R_D}$$

$$V_{in} = V_1 + g_m V_1 \cdot R_S$$

$$\Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_D}{\frac{1}{g_m} + R_S}$$



$$\therefore A_v = -\frac{\text{Resistance tied between Drain and AC Ground}}{\frac{1}{g_m} + \text{Resistance tied between Source and AC Ground}}$$

Example


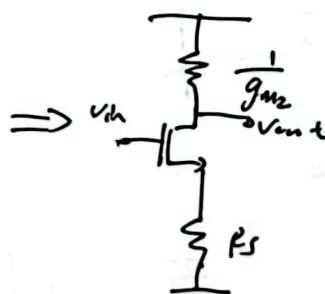
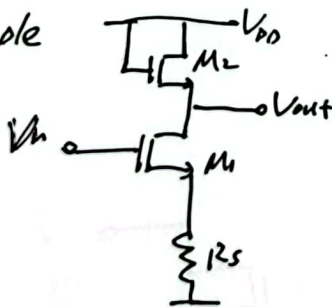


$$\therefore A_v = -\frac{\frac{1}{g_{m2}}}{\frac{1}{g_{m1}} + R_S}$$


Why is gain less with deg?

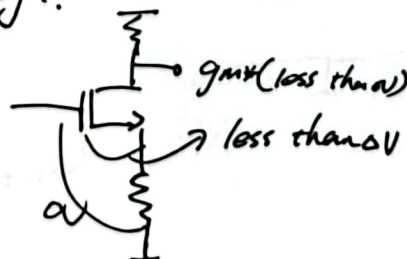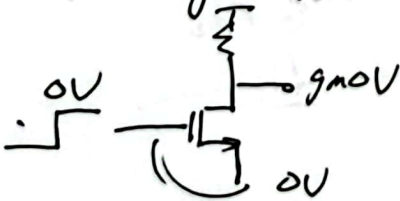

Let's build a current source.

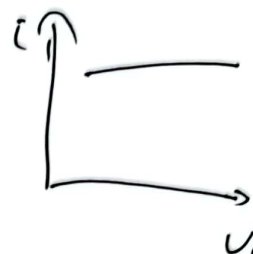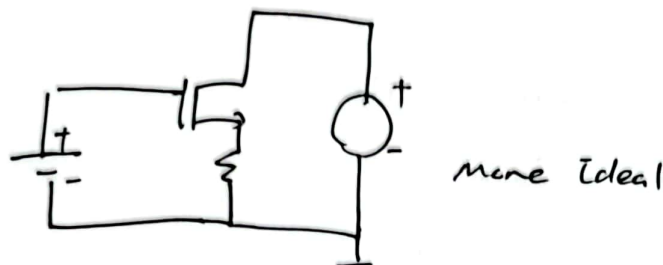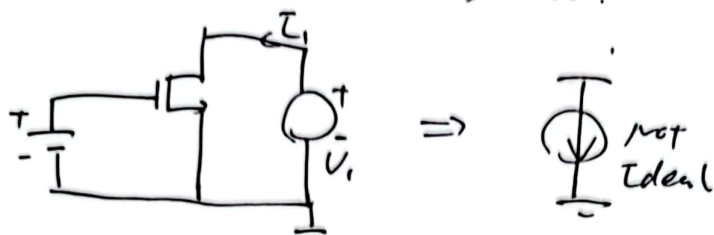

Small-signal Imp:



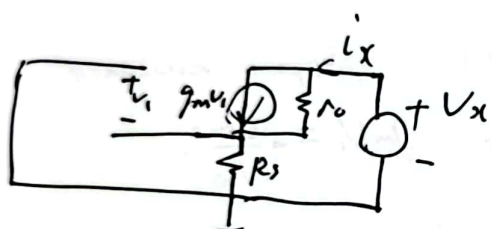


$$\begin{cases} I_x \cdot R_s = -V_i \\ g_m \cdot V_i + \frac{(V_x - I_x R_s)}{r_o} = I_x \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{V_x}{I_x} = R_s + r_o + g_m R_s r_o$$

$$= (1 + g_m r_o) R_s + r_o$$

Example (cascode)

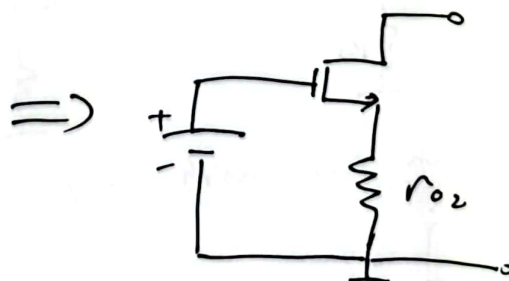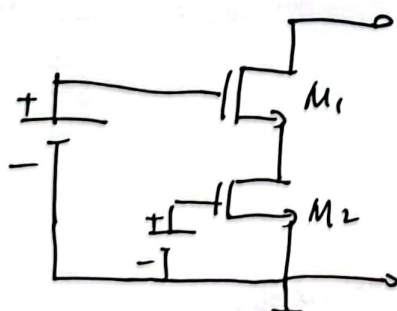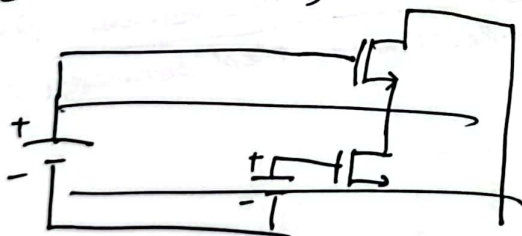

$$R_{out} = (1 + g_m r_{o1}) r_{o2} + r_{o1}$$